

| Inputs | | Output |
|--------|--------|--------|
| A(RA3) | B(RA4) | Y(RC3) |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

1. What kind of gate is it?

OR Gate